

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା କାନ୍ଦି  
Date: 13.06.2024


EEE 1253

## ⊗ BJT Biasing
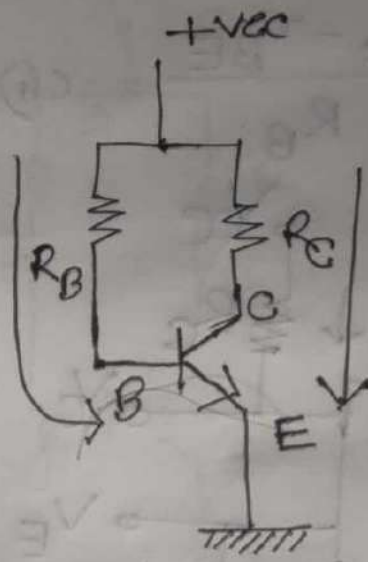
### 1) Technique:

Fixed Bias Configuration :-

DC Analysis ବାବଦ  $\rightarrow$  Biasing related.




ବାବଦ Current and node voltage  
ସେମି କଲେକ୍ଟେ ୧୦୦ ।

Montair®


1

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V} = V_B - V_E$$

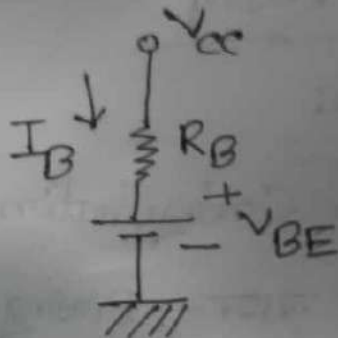

2
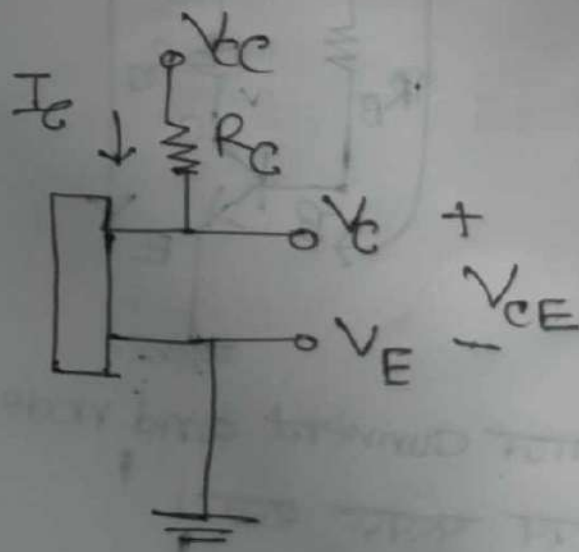
$$\therefore I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \quad \dots (ii)$$



3


$$I_C = \beta I_B \quad \dots (iii)$$

$$\underline{4)} +V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad \text{--- (iv)}$$

(ii) Emitter stabilized Bias

Configuration:

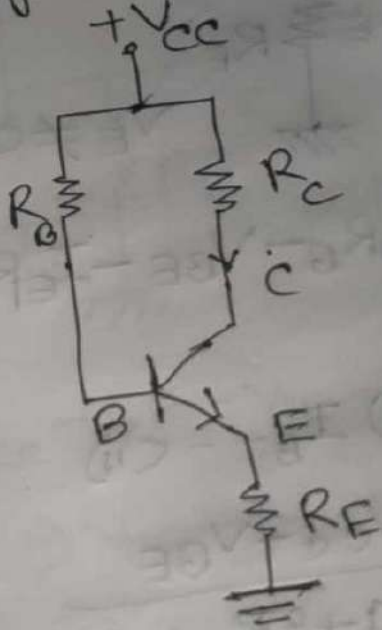


Montair®

c)

$$V_{BE} = 0.7 = V_B - V_C$$

1)

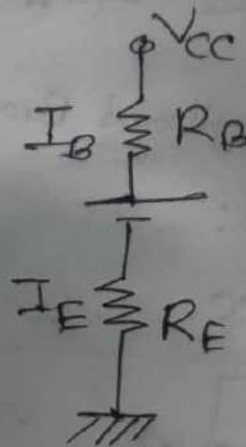

2)

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

3)


$$\textcircled{*} I_E = (1 + \beta) I_B \quad \text{--- (ii)}$$

$$\therefore I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(1 + \beta) R_E + R_B}$$



$$I_C = \beta I_B$$

91

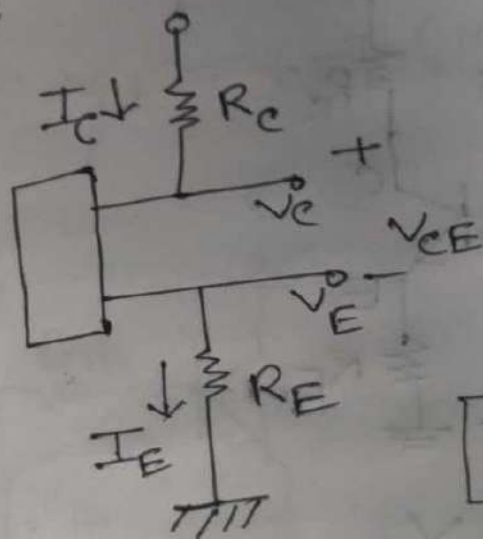

$$I_E \approx I_C$$

$$+V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0 \quad (P)$$



$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

--- (Civ)

Montair®




(iii) Voltage divider Bias Configuration

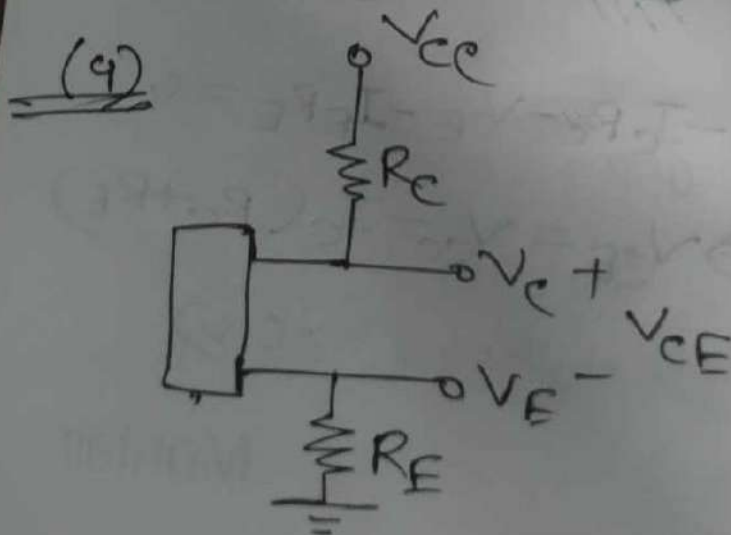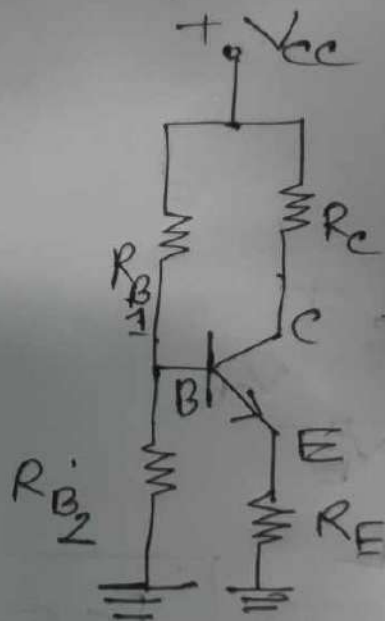

$$I_E \approx I_C$$

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0$$
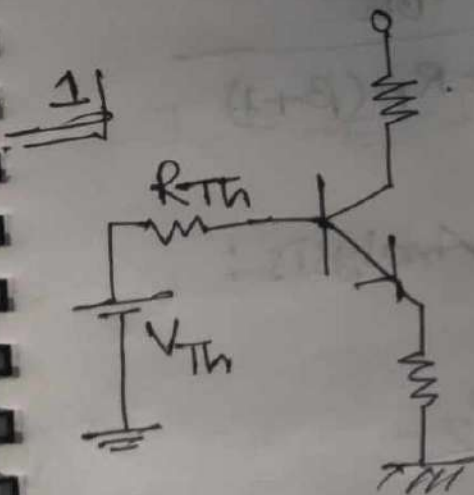
$$\Rightarrow V_{CE} = V_C - I_C (R_C + R_E)$$



$$R_{TH} = \frac{R_{B1} \times R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad \text{--- (1)}$$

Montai



$$V_{Th} = \frac{R_{B2} \cdot V_{cc}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad \text{---(ii)}$$

$$V_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - R_E I_B (\beta + 1) = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + R_E (\beta + 1)}$$

Approximate Analysis :

$$\beta R_E > 10 \cdot R_{B2}$$

$$V_B = \frac{R_{B2} \cdot V_{cc}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = 0.7 \text{ V}$$



$$V_E = V_B - V_{BE}$$


$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_B}{R_B}$$

$$\therefore I_C = I_E - I_B$$

Mont



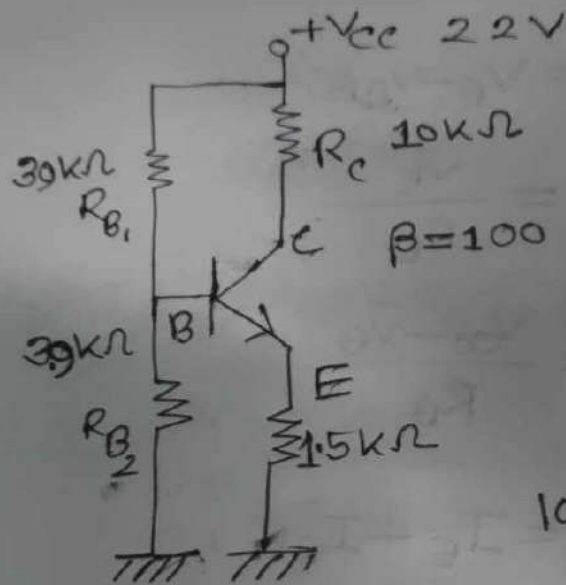


$$R_{Th} = 3.54 \text{ k}\Omega$$

$$V_{Th} = \frac{R_{B2} \cdot 2.2}{R_{B2} + R_{B1}}$$

$$= \frac{3.9 \times 2.2}{3.9 + 39}$$

$$V_{Th} = 2 \text{ V}$$

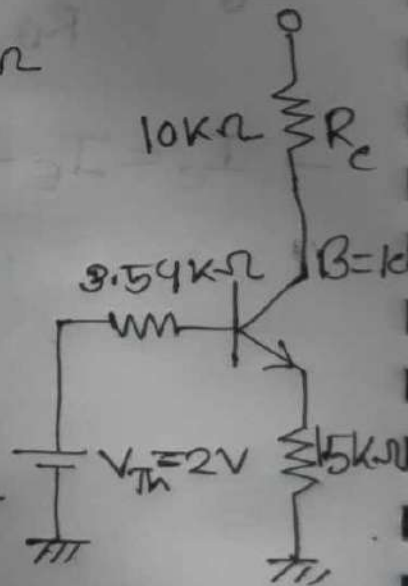

$$I_0 = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + R_E (\beta + 1)}$$

$$= \frac{2 - 0.7}{\{3.54 + 15(100 + 1)\} \times 1000}$$

$$\therefore I_0 = 8.34 \times 10^{-6} \text{ A} \quad \underline{\text{(Ans)}}$$

$$I_C = \beta I_0 = 8.34 \times 100 \times 10^{-3}$$

$$= 0.834 \text{ mA} \quad \underline{\text{(Ans)}}$$

$$I_E = 0.834 + 8.34 \times 10^{-3} = 0.842 \text{ A}$$

$$V_{CE} = \cancel{V_{CC}} - V_{CB} + V_{BE}$$

$$= (\cancel{V_C} - \cancel{V_B}) + \cancel{V_{BE}}$$

$$= V_{CC} - I_E R_E$$

$$=$$

Montair



$$= (V_{CC} - I_C R_C - V_B) + V_{BE}$$

$$= 22 - 0.834 \times 10^{-3} (11.5 \times 10^3) + 0.7$$

$$V_{CE} = 22 - 0.834 \times 10^{-3} (11.5 \times 10^3)$$

$$= 12.909 \text{ V} \quad (\text{Ans})$$

$$V_B = V_{Th} = 2 \text{ V}$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$\therefore V_E = 1.3 \text{ V}$$


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$\text{when, } V_{CE} = 0, I_C = \frac{V_{CC}}{(R_C + R_E)}$$





$\beta$	$I_C$	$V_{CE}$
100	0.84	12.3V
50	0.81	12.6

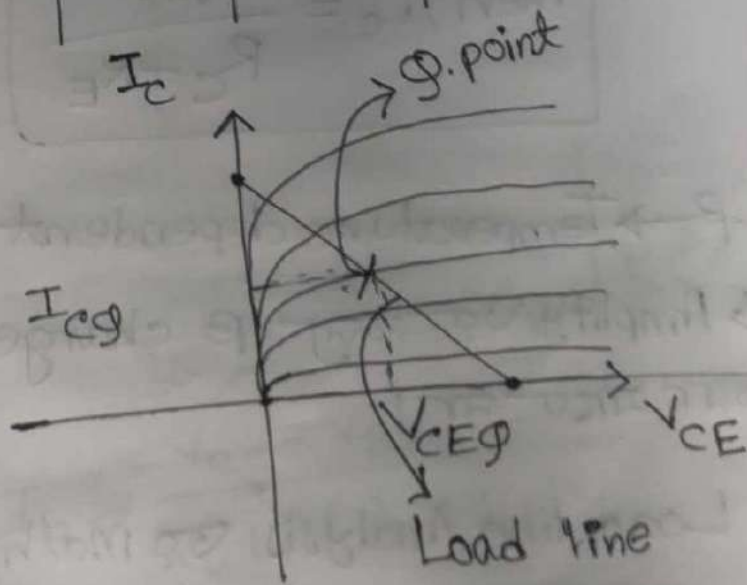

Q point stable across temperature  
 Amplify without distortion. Mor

করা হয়।

when,  $I_c = 0$ ,

$$V_{CE} = V_{CC}$$


when,  $V_{CE} = 0$

$$\text{then, } I_c = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$\beta \rightarrow$  Temperature dependent  
Amplify তে হয়  $\beta$  change  
করা যাবে না।

\* Load line Analysis তে Math  
করতে হবে।

(iv) Collector Feedback Configuration

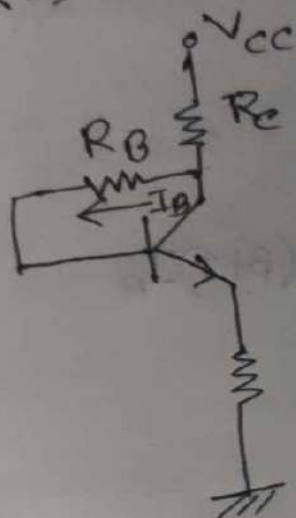


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E + (\beta + 1)R_E} \quad \beta \gg 1$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_E + R_E)}$$

Montair®

### (v) Emitter Follower Configuration

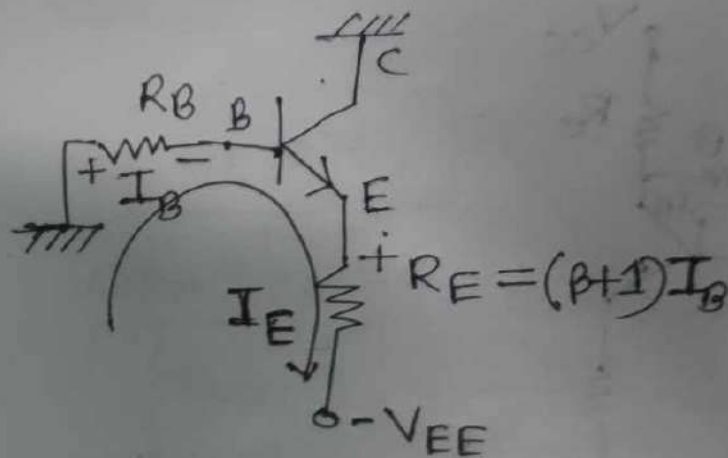

$$-V_{EE} + I_B R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + R_E(\beta + 1)}$$

(Ans)